

LC 回路 ($R=0$) : ODE 設定コード

コード（スライド貼り付け用）

```
1 % --- 1. 計算パラメータ (R=0) ---
2 R = 0;
3 L = 15e-3; C = 1e-14;
4 fs = 1/(2*pi*sqrt(L*C));
5 q0 = 1; i0 = 0;
6 f = @(t,y) [y(2); -(R/L)*y(2) - (1/(L*C))*y(1)];
7 % 解析設定
8 T0 = 1/fs; Nperiod = 100; tspan = [0 Nperiod*T0];
9 RelTol = 1e-12; AbsTol = 1e-14; MaxStep = T0/2000;
10 opts = odeset('RelTol',RelTol,'AbsTol',AbsTol,'MaxStep',MaxStep);
```